

Chapter 2. 동적시스템의 모델링

1. 기계적 시스템 요소의 모델링 (병진운동)

- 병진운동 (Translational Motion)



- 직선 or 곡선을 따라 길어내는 운동

- Newton's 2nd Law

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

(가)
 소문자: 시간에 대해 변함
 대문자: 시간에 대해 일정

- 기계적 시스템의 기본 구성요소

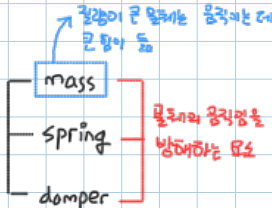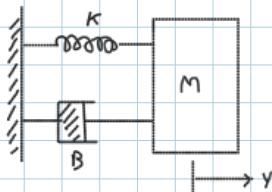


Input: Force Output: position or velocity



$$f_s \text{ (스프링에 의한 힘)} = K y(t), \quad K: \text{spring 상수}$$

$$f_d \text{ (damper에 의한 힘)} = B \frac{dy(t)}{dt}, \quad B: \text{감쇠비율 계수}$$

- 병진운동 예제 1

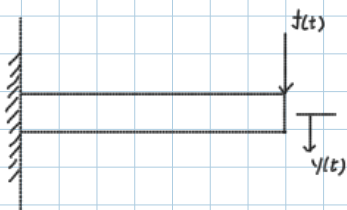

System 단순화

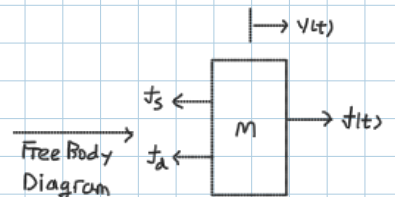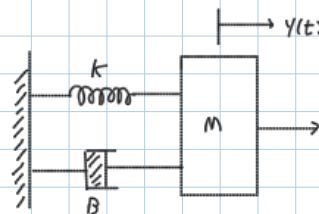

$$\sum F = ma: f(t) - f_s - f_d = Ma \rightarrow M \frac{d^2 y}{dt^2} + B \frac{dy}{dt} + Ky = f(t) \rightarrow \ddot{y} + \frac{B}{M} \dot{y} + \frac{K}{M} y = \frac{1}{M} f(t)$$

$$\rightarrow \ddot{y} + \frac{B}{M} \dot{y} + \frac{K}{M} y = \frac{K}{M} \left(\frac{f(t)}{K} \right) \rightarrow \ddot{y} + \frac{B}{M} \dot{y} + \frac{K}{M} y = \frac{K}{M} r(t)$$

• 기계, 전기, 유체, 열 시스템 모두 prototype second order system 형태로 표현됨


• prototype second order system에 대한 Control 하인 기계, 전기, 유체, 열 시스템에 대해 적용

$$\ddot{y} + 2\zeta \omega_n \dot{y} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 r(t)$$

ω_n : natural frequency (고유진파수), ζ : damping ratio (감쇠비)

prototype second order system (표준형 2차 시스템)


- 병진운동 예제 2.

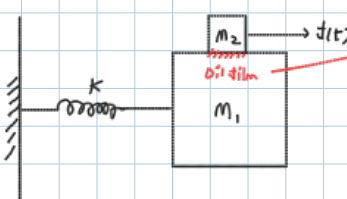

System 단순화



damping에 의한 감쇠작용

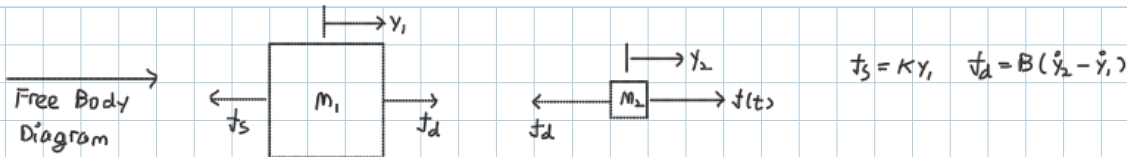

(i) m_1

$$\pm \sum F = ma: f_d - f_s = m_1 \ddot{y}_1 \rightarrow B(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) - ky_1 = m_1 \ddot{y}_1$$

$$m_1 \ddot{y}_1 + B(\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + ky_1 = 0$$


(ii) m_2

$$\pm \sum F = ma: f(t) - f_d = m_2 \ddot{y}_2 \rightarrow f(t) - B(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) = m_2 \ddot{y}_2$$

$$m_2 \ddot{y}_2 + B(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) = f(t)$$

2. 기계적 시스템 요소의 모델링 (회전 운동)


— 회전운동 (Rotational motion)

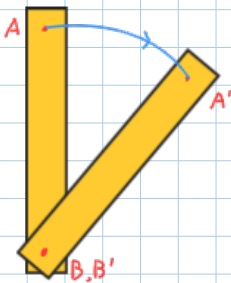


— Newton's 2nd Law (rotation)

• $\sum T = J\alpha$, J : moment of inertia (관성모멘트) α : 각가속도

— 회전운동의 기본 구성요소

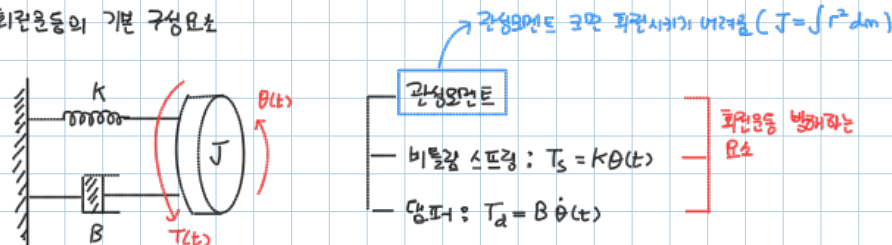

— 회전운동 예제 1

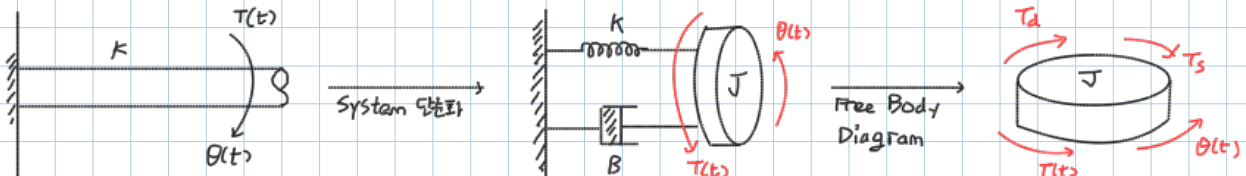

$$\sum T = J\alpha: T(t) - T_d - T_s = J\ddot{\theta} \rightarrow J\ddot{\theta} + B\dot{\theta} + K\theta = T(t) \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{B}{J}\dot{\theta} + \frac{K}{J}\theta = \frac{1}{J}T(t)$$


$$\ddot{\theta} + \frac{B}{J}\dot{\theta} + \frac{K}{J}\theta = \frac{K}{J}\left(\frac{T(t)}{K}\right)$$

$$\ddot{\theta} + 2\zeta\omega_n\dot{\theta} + \omega_n^2\theta = \omega_n^2 r(t)$$


prototype second order system

3. 병진운동과 회전운동 사이의 변환


① lead screw

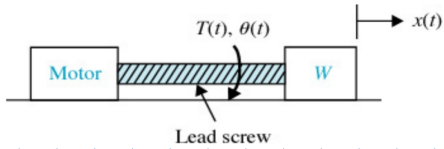

② rack and pinion

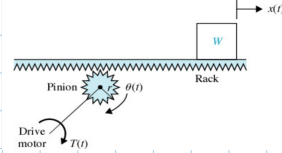


③ belt and pulley

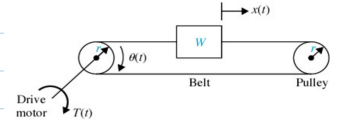

4. 기어 열 (Gear)

— 기어 (Gear)

• 에너지를 전달하는 장치로 힘, 토크, 속력, 변위가 변함

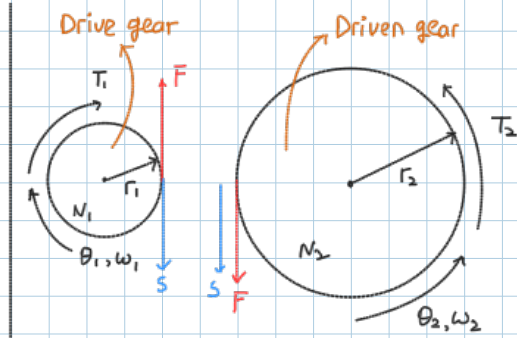

ex) 모터의 회전속도는 엄청 빠르지만 토크는 작음

기어를 통해 (1:100)

토크는 커리지만 회전속도는 감소

but, 원래 회전속도가 너무 빠르다
1/100로 줄어도 OK.



$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

proof

• assumption: 기어가 등속도로 회전한다고 가정

$$T_1 = r_1 F, T_2 = r_2 F$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{r_1 F}{r_2 F} = \frac{r_1}{r_2}$$

$$S = r_1 \theta_1 = r_2 \theta_2$$


$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{\theta_2}{\theta_1}$$

$$v = \frac{d}{dt}(r_1 \theta_1) = \frac{d}{dt}(r_2 \theta_2)$$

$$= r_1 \omega_1 = r_2 \omega_2$$

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

5. 마찰과 관성을 가지는 기어 (gear)

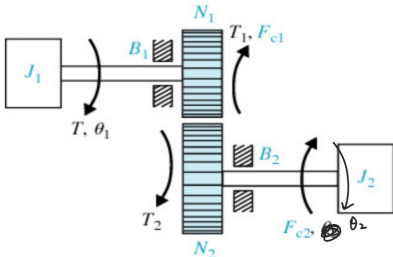

(i) FBD 1

$$\Sigma T = J\alpha: T - T_1 - B_1 \dot{\theta}_1 - F_{c1} \frac{\omega_1}{|\omega_1|} = J_1 \ddot{\theta}_1$$

$$J_1 \ddot{\theta}_1 + B_1 \dot{\theta}_1 + F_{c1} \frac{\omega_1}{|\omega_1|} + T_1 = T$$

(ii) FBD 2

$$\Sigma T = J\alpha: T_2 - B_2 \dot{\theta}_2 - F_{c2} \frac{\omega_2}{|\omega_2|} = J_2 \ddot{\theta}_2$$


$$J_2 \ddot{\theta}_2 + B_2 \dot{\theta}_2 + F_{c2} \frac{\omega_2}{|\omega_2|} = T_2$$

$$(iii) \frac{T_2}{T_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

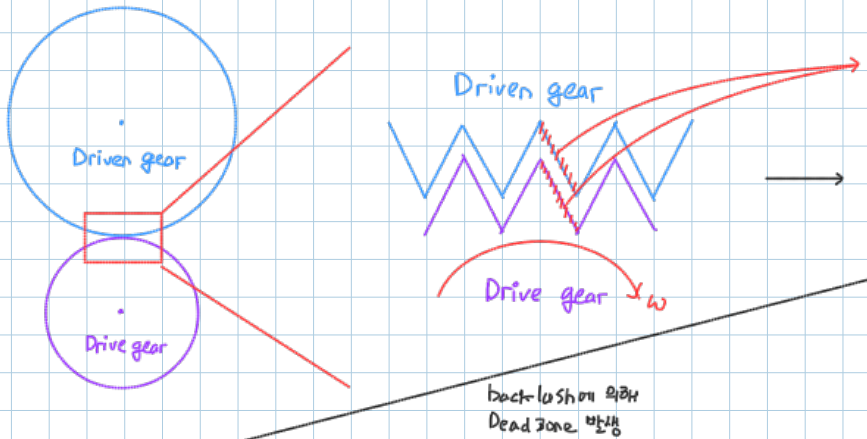6. Backlash and Dead Zone

gear가 잘 돌아가기 위해서는?

- Drive gear와 Driven gear가 살짝 떨어져야 함 (° 너무 딱 맞으면 정겨서 안 돌아감)




(r) 모터에 연결된 바퀴 살짝 들릴 때 걸림이 없는 느낌

backlash 발생

- Drive gear가 회전하지만 Driven gear와 살짝 떨어져 있어 Driven gear에 접촉할 때까지 Drive gear만 회전
∴ 동력전달 X
- backlash가 크면 안 좋음

Dead Zone

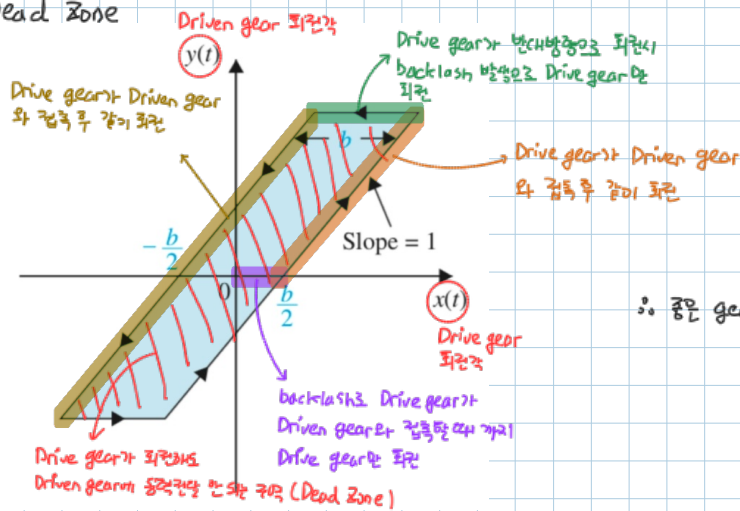

∴ 좋은 gear = $\frac{\text{Dead Zone} = 0}{\text{backlash가 없거나}}$ Dead Zone이 작은 gear
ex) harmonic drive

7. 전기회로망에 관한 모델링

- KVL (Kirchhoff's Voltage Law), KCL (Kirchhoff's Current Law), 4요소 (R, L, C) 법칙을 이용해 modeling


KVL

- 폐회로에서 전압합 = 0 전압강하

KCL

- 특정 Node에 대해 $\sum i_{in} = \sum i_{out}$


Resistors

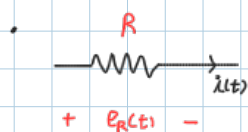

$$e_R(t) = i(t)R$$

(+) e: electromotive force (= voltage)
기전력 (전기를 발생시키는 힘)


Inductors

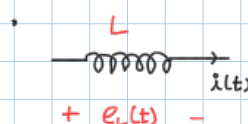


$$e_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

- Capacitor

• $e_c(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$

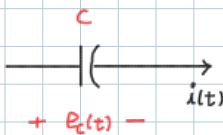

- 예제 2-2-1

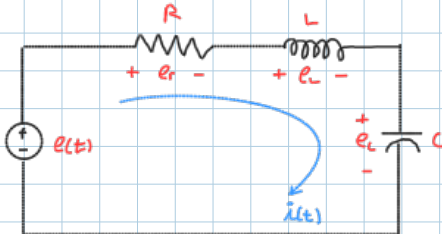

• KVL

$$e(t) = e_r + e_L + e_c$$

$$= Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

$$\frac{d}{dt}(e(t)) = \frac{d}{dt} \left[Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt \right]$$

$$\dot{e}(t) = R \frac{di(t)}{dt} + L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{1}{C} i(t)$$

$$\rightarrow L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} - \frac{1}{C} i(t) = \dot{e}(t)$$

prototype 2nd order system $\left[\begin{array}{l} \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i(t) = \frac{1}{L} \dot{e}(t) \\ \ddot{i}(t) + 2\zeta\omega_n \dot{i}(t) + \omega_n^2 i(t) = \omega_n^2 \dot{e}(t) \end{array} \right]$ translational mechanical system 과 유사

8. 비선형시스템의 선형화 (Linearization)

• 대부분의 시스템은 비선형 시스템 $\rightarrow$ Taylor Series 를 이용해 관심있는 점 주변을 선형화.
비선형 시스템 전체 선형화 X


- Taylor Series

• 모든 함수는 Taylor Series 로 표현가능


$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[f(a) + \frac{df(a)}{dx} (x-a) + \frac{1}{2} \frac{d^2 f(a)}{dx^2} (x-a)^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(a)}{dx^3} (x-a)^3 + \dots + \frac{1}{n!} \frac{d^n f(a)}{dx^n} (x-a)^n \right]$$

- 비선형 함수 $f(x)$ 의 관심있는 점 a 의 주변을 Taylor Series 의 첫번째, 두 번째항만 이용해 근사화 (선형화)

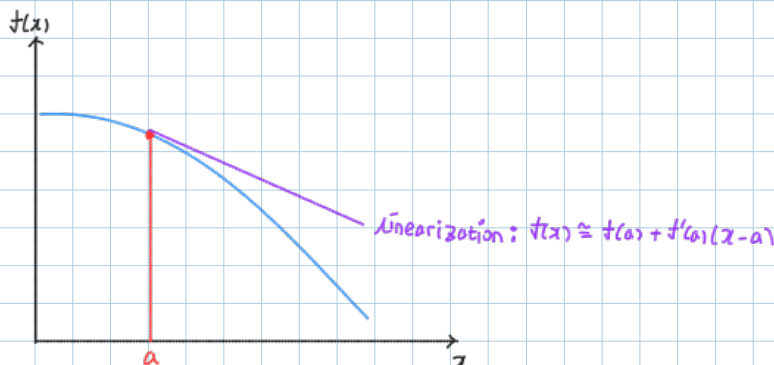
• $f(x) \cong f(a) + \frac{df(a)}{dx} (x-a)$



9. 비선형시스템의 선형화 (Linearization) - 예제

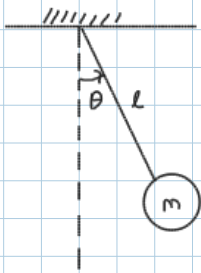


→ modeling?

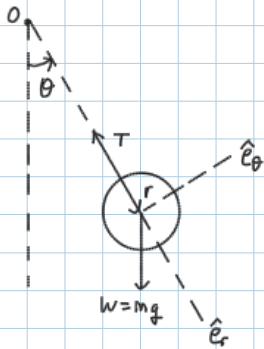

$$\begin{aligned} \vec{r} &= r\hat{e}_r \\ \vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(r\hat{e}_r) = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\hat{e}}_r \\ &= \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta \\ \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta) \\ &= \ddot{r}\hat{e}_r + \dot{r}\dot{\hat{e}}_r + \dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{e}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\hat{e}}_\theta \\ &= \ddot{r}\hat{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\hat{e}_r \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{e}_\theta \end{aligned}$$
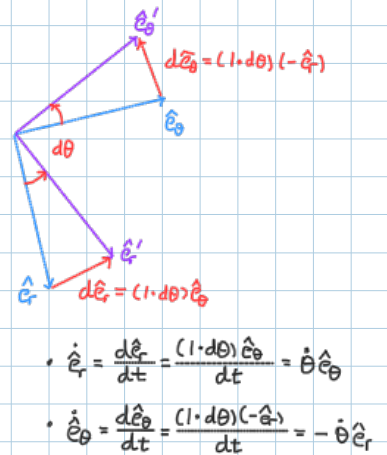
$$\begin{cases} a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \\ a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} \end{cases} \xrightarrow{r = \text{const}} \begin{cases} a_r = -r\dot{\theta}^2 \\ a_\theta = r\ddot{\theta} \end{cases}$$



(i)

$$\begin{aligned} \sum F_r = ma_r : -T + mg \cos \theta &= m(-r\dot{\theta}^2) \\ &= -m\cancel{l}\dot{\theta}^2 \\ &= -ml\dot{\theta}^2 \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned} \sum F_\theta = ma_\theta : -mg \sin \theta &= m\cancel{l}\ddot{\theta} \\ l\ddot{\theta} &= -g \sin \theta \\ l\ddot{\theta} + g \sin \theta &= 0 \\ \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta &= 0 \end{aligned}$$

but 비선형 //

선형화 (Linearization)

"Taylor Series"

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[f(a) + \frac{df(a)}{dx} (x-a) + \frac{1}{2} \frac{d^2 f(a)}{dx^2} (x-a)^2 + \dots + \frac{1}{n!} \frac{d^n f(a)}{dx^n} (x-a)^n \right]$$

$$f(x) \cong f(a) + \frac{df(a)}{dx} (x-a)$$

$$\sin x \cong \sin a + \cos a (x-a) \xrightarrow{a=0} \sin x \cong x$$

(assumption)

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \xrightarrow{\text{linearization}} \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad (\theta \text{가 0 주변에 있을 때})$$


$$\therefore \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

↓ linearization

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad (\theta \text{가 0 주변에 있을 때})$$

10. 기계시스템과 전기회로망의 유사성


① mechanical system (spring-mass-damper)

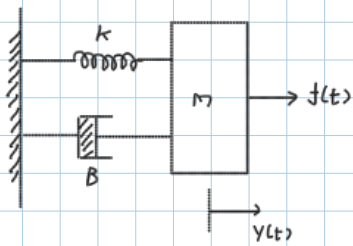

— modeling

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + B \frac{dy}{dt} + k y = f(t)$$

② electronic system (RLC network)

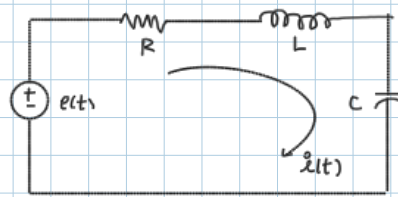

— modeling

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} i(t) = \frac{d}{dt} e(t)$$

→ 유사성 ←
protest, 2nd order ODE

$$\ddot{x} + 2\zeta \omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = \omega_n^2 u(t)$$